

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
BACHARELADO EM CIENCIA E TECNOLOGIA COM ENFASE EM ENGENHARIA
MECATRÔNICA

RELATORIO MAQUINA RTL – MAQUINA DE VENDAS

NATAL
2018

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
BACHARELADO CIENCIA E TECNOLOGIA COM ENFASE EM ENGENHARIA
MECATRÔNICA
CIRCUITOS DIGITAIS

ATYSON JAIME DE SOUSA MARTINS

RELATORIO MAQUINA RTL – MAQUINA DE VENDAS

NATAL
2018

Sumário

1. Introdução	03
2. Fundamentação Teórica	04
3. Implementação	06
4. Resultados Obtidos	08
5. Conclusão	09
6. Referências Bibliográficas	10

1. Introdução

Com os avanços da tecnologia no mundo, a utilização de meios mais rápidos e intuitivos para vendas foi-se modificando e evoluindo ao passar do tempo. Por meio disso, faz-se necessário a criação de uma máquina de vendas, no qual, todo o procedimento de venda, troco e despacho é feita por um circuito, utilizando memória e componentes pre desenvolvidos. Dessa forma, conseguimos agilizar e tornar mais fácil a venda de um produto. Nesse relatório, estará presente todo o procedimento para escolha e construção da máquina RTL Máquina de Vendas utilizando a linguagem de programação VHDL.

Além disso, foi necessário a utilização de uma RAM, cujo funcionamento detalhado será explanado à fundo posteriormente, essa que armazena todas as informações necessárias ao funcionamento da máquina de vendas. Para que o projeto atendesse especificações de uso cotidiano, utilizou-se palavras de 16 bits.

Ademais, para a implementação do código, foi-se dividida a máquina em subestações, cada qual função dentro do DataPath e acionada por um bloco de controle específico seu.

2. Fundamentação Teórica

Mas, antes vamos falar sobre o que é uma Máquina RTL (Register Transfer Level); essas máquinas são métodos usados para criar processadores que são a junção de um bloco de controle (onde fica toda a parte que controla o processador) com um bloco operacional (onde fica toda a parte que mexe com dados do processador). Para se projetar uma máquina dessa é preciso seguir alguns passos, como: Obter a máquina de estados de nível alto; criar o bloco operacional; obter a máquina de estados finito do bloco de controle (FSM).

Em alguns casos projetos RTL necessitam de um componente de memória. Uma memória $M \times N$ é aquela componente capaz de guarda M tipo de dados com tamanho N de bits, no nosso projeto, utilizamos tamanho 16 bits. Geralmente as memórias podem ser classificadas em dois grupos: RAM, que pode ser lida e escrita e ROM, que somente pode ser lida.

Como já havia sido dito anteriormente, utilizamos para a realização do código uma RAM, pois como estamos sempre ou lendo algo ou atualizando algo na memória, a RAM foi a melhor alternativa. Ah RAM possui uma entrada e saída chamada data, que é por onde passam escrever ou ler, uma entrada adr que é onde se faz o endereço da memória em que estou querendo e uma entrada RW que diz se estou lendo ou escrevendo.

A parte principal de uma estrutura de uma RAM, é uma grade contendo os blocos no qual se armazena os bits, chamadas de células. Uma entrada de endereço alimenta um decodificador e suas saídas vão em cada umas das células, a entrada de leitura ou escrita RW, também é conectada a todas as células, dessa forma, dizendo se você está lendo aquela célula ou escrevendo nela. As linhas de dados precisam estar conectadas a todas as palavras, pois impedem de que na saída vá outra célula que não foi a chamada.


3. Implementação

O Datapath nada mais é do que o Bloco de armazenamento de informações da máquina de vendas, ou seja, onde fica toda a parte que mexe com dados, onde também se encontra a RAM e os componentes da máquina. Já a Máquina de estados nada mais é do que o bloco controlador da máquina de vendas. Nesse projeto a partir da máquina geral subdividimos ela em sub máquinas menores para facilitar tanto o desenvolvimento quanto o entendimento dos processos que a máquina tinha que fazer.

Muitas das lógicas encontradas nas fotos, como load, reset vão estar com lógica inversa, ou seja, load só vai ser load no 0 ou reset no 0, e assim sucessivamente. Porque, é muito mais fácil em sistemas capacitivos descarregar do que carregar, desse modo, sempre que apertar em um botão será uma descarga.

Primeiramente, explicaremos a máquina geral e como ela foi feita e pensada, logo em seguida, começaremos pelas sub máquinas que foram: Escolha, Inserção, Troco, Despacho e Erro.

Foto 1 - Máquina de Estados Geral

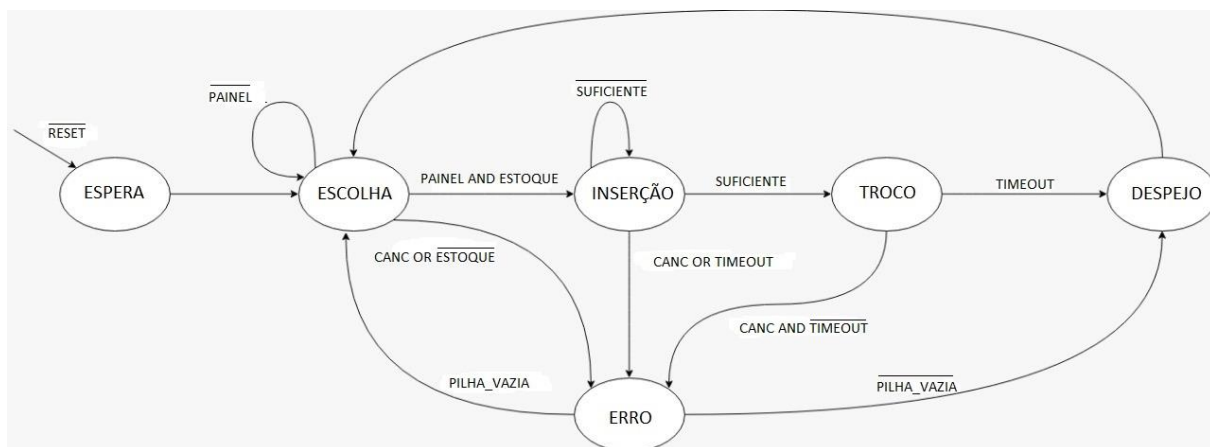

Ao iniciar a máquina ela começa no estado Espera, onde dará um Reset em toda o Datapath e seus componentes, como somador, comparador, registrador, entre outros. Depois, quando dá um pulso de clock, ela vai para o estado de Escolha, onde entrará na máquina de escolha. Enquanto, o cliente não escolher um item do painel ela continuará no estado, caso ele escolha um item do painel e o mesmo tenha no estoque da máquina ela será levada para a máquina de inserção, caso contrário, não tenha item no estoque ou ela tenha cancelado a compra ele irá para o estado de erro.

Na máquina de inserção, o usuário estará inserindo as moedas para completar o valor do produto, ou seja, se a quantidade de moedas não for suficiente ao preço do produto escolhido, ele continuará no estado de inserção, caso contrário, quando a quantidade for igual ou superior ao preço do produto ele irá para a máquina de troco. Além disso, se passados os 30 segundos de espera para a inserção da moeda (timeout) ou ele tenha cancelado a compra, ele será redirecionado para a máquina de erro.

Na máquina de troco, ao finalizar todo o procedimento que tem nela, será perguntado ao cliente se ele aceita o troco que a máquina poderá dar, se ele recusar e o tempo de esperar não tiver dado os 30 segundos ele irá para a máquina de erro, caso contrário, ela não cancele e o tempo de 30 segundos estoure, ou seja, tenha passado o tempo de esperar necessário, ele irá para a máquina de despejo.

Na máquina despejo, ela soltará o item desejado e o troco calculado e no pulso de clock voltará para o estado de espera. Ao está na máquina de erro, ele mostrará o erro que deu no display e logo em seguida verificará se foi inserido moeda, se tiver sido inserido ele irá para a máquina de despejo, caso não tiver inserido nada, vai para a máquina de escolha.

Como a partir de agora irei explicar cada submáquina separadamente e aproveitando isso, explicarei junto o seu datapath a partir dos sinais que são mandamos por cada estado das máquinas e os resultados que serão esperados nos componentes, por isso, as imagens do datapath estão vindo por agora.

Foto 2 – DataPath parte 1

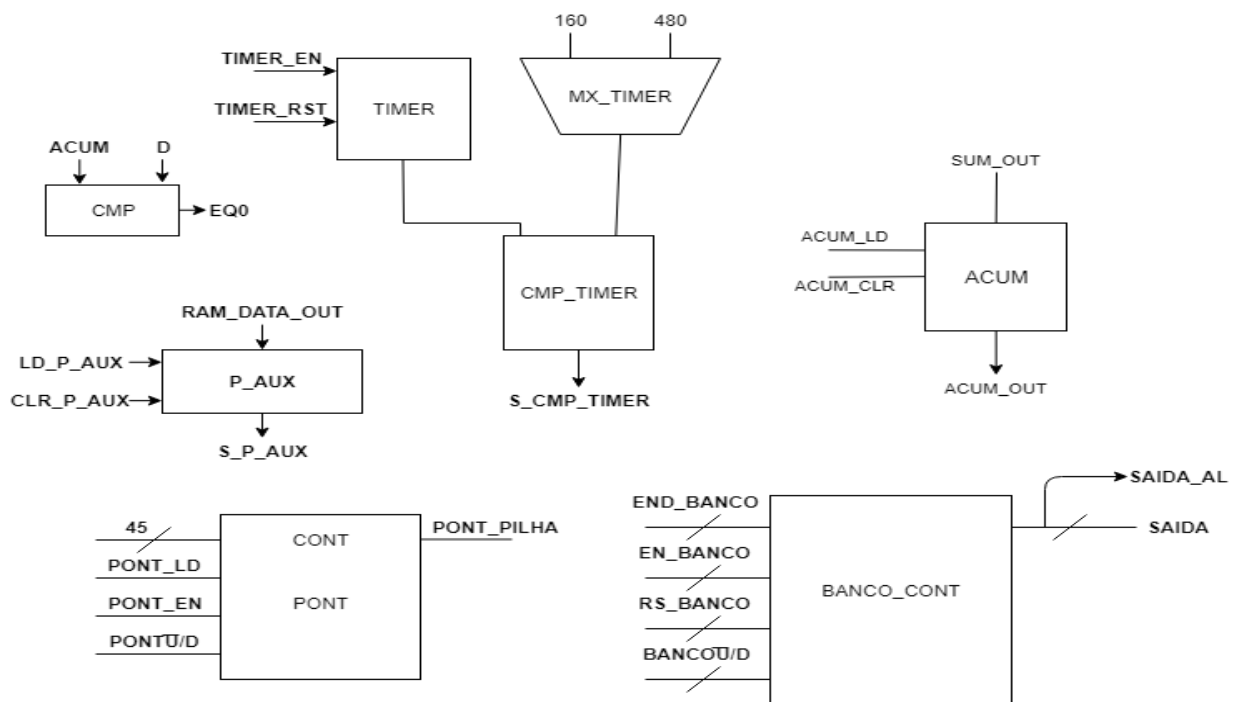


Foto 3 – DataPath: RAM

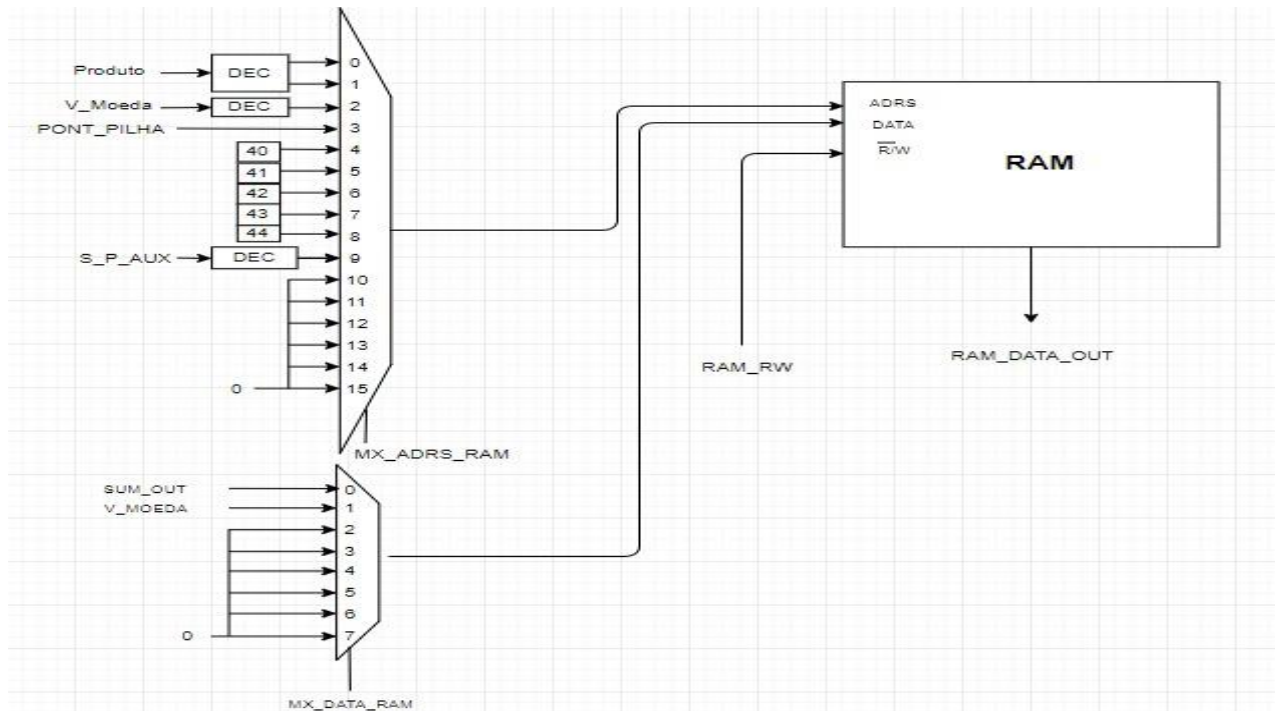


Foto 4 – Datapath Parte 2


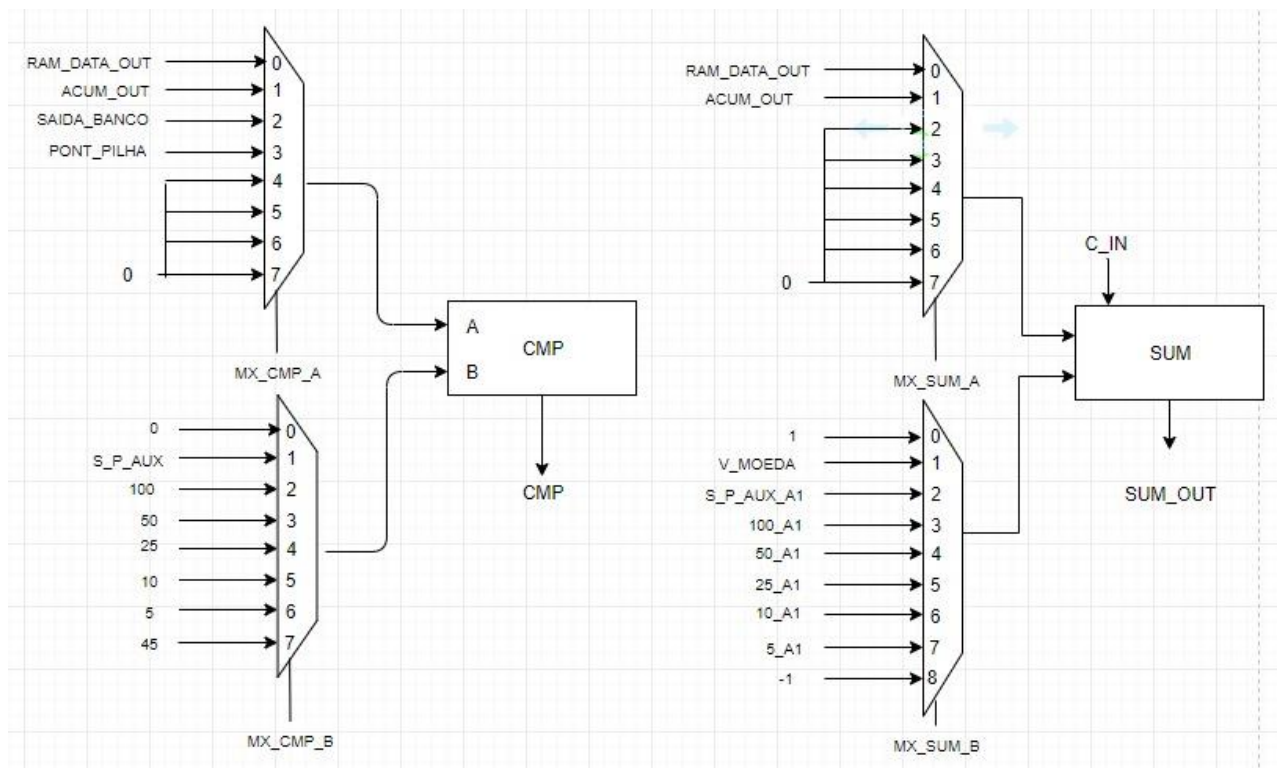



Foto 5 - Máquina de Escolha

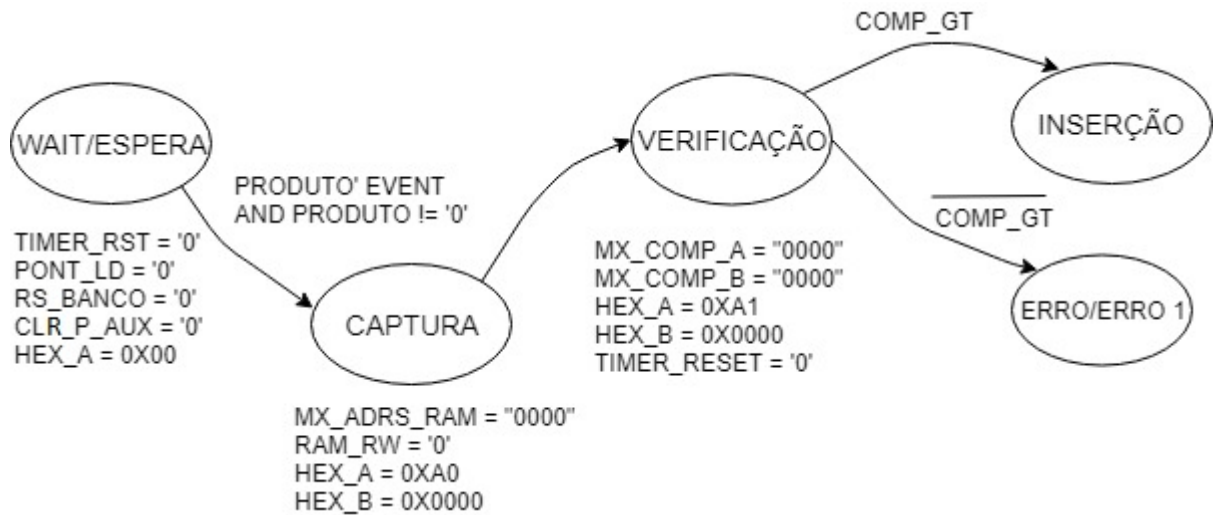

Começaremos pela máquina de escolha, assim que o cliente chega nela, em seu primeiro estado ela dar reset em alguns componentes do datapath, são eles: contador do timer (Timer_RST), Registrador do preço (CLR_P_AUX), Banco de contadores (RS_Banco). Além disso, o display que mostra para o cliente onde ele se encontra (Hex_A) mostrará 0x00 em sua saída, 0x para dizer que é hexadecimal e os próximos dígitos mostram em que estado ou máquina se encontra. Ademais, nesse estado, ele ainda dar um load no contador do ponteiro de pilha no qual carrega a primeira posição da pilha (45) para esperar o recebimento da moeda. o mesmo contador funcionará como pop e push que serão utilizados em máquinas futuras. Se o cliente escolher um produto entre os 20 possíveis, ou seja, alguma das 20 posições do vetor de zeros se tornar 1, ele será direcionado para o estado de captura. Nesse estado estaremos preparando a RAM para ler o endereço da onde está o produto, pois ela só ocorrerá no outro pulso de clock. Sendo assim, mandamos o bit de escolha do mux do endereço da RAM (MX_ADRS_RAM) ir para "0000", pegando a posição '0' do mux que está o endereço do preço após passar por um decodificador, como queremos ler o que está nesse local, mandamos RAM_RW ir para "0", o primeiro display, o display que mostra o estado que se encontra vai para HEX_A = 0xA0, 'A' porque é a máquina de espera, no estado 0, já o segundo display HEX_B mostrará zero na saída, ou seja, 0x0000.

Com um pulso de clock passamos para o estado de verificação, nesse estado a saída da RAM está com o que pedimos anteriormente, tendo isso em mente, mandamos os bits de seleção dos mux do comparador para $MX_COMP_A = "0000"$ no qual está presente a saída da RAW e $MX_COMP_B = "0000"$ no qual está contêm o valor 0, assim conseguimos comparar os dois e verificar se a máquina possui produto no estoque, caso na comparação a saída $COMP_GT$ não for negada, existe produto no estoque e a no próximo pulso de clock você irá para a máquina de inserção, caso contrário, $COMP_GT$ venha negado, você irá para a máquina de erro. Além do que já foi mostrado, damos um reset no Timer dando um $Timer_RST = '0'$ e nosso display A vai para $HEX_A = "0xA1"$.

Foto 6 – Máquina de Inserção

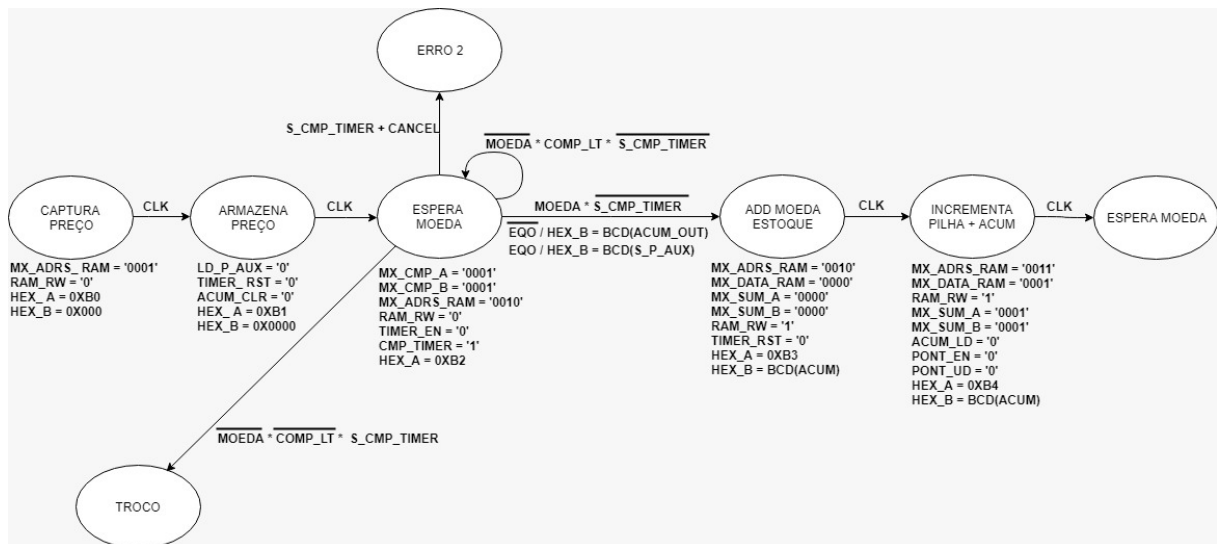

Agora, estamos na máquina de inserção, assim que o cliente entra nela cai no primeiro estado: Captura preço, nesse estamos vamos preparar a RAM no datapath para ler o endereço do preço do produto escolhido, para isso mandamos o seletor de bit do mux de endereço da RAM para $MX_ADRS_RAM = '0001'$ e o $RAM_RW = '0'$ denotando que vamos ler o que está nesse endereço. Nosso display A (HEX_A) vai para $'0xB0'$, no qual, B representa a máquina de inserção e 0 o primeiro estado. Após, quando se der o pulso de clock iremos para o próximo estado. No estado Armazena Preço, dado que, temos o valor do preço do produto na saída da RAM, vamos dar load no registrador do preço para salvar o valor, para podemos utilizar em ocasiões futuras, para isso ocorrer, $LD_P_AUX = '0'$ assim dando load no registrador, damos um clear no tanto no Timer quando no Acumulador, ou seja, $Timer_RST = '0'$ e $ACUM_CLR = '0'$. Nosso display A (HEX_A) vai para $0XB1$.


Estado Espera Moeda: chegamos no ponto onde a máquina espera o cliente adicionar alguma moeda, para isso temos 30 segundos de espera para o usuário adicionar a moeda, essa verificação de tempo acontece quando damos $\text{Timer_EN} = '0'$ (isso faz o contador começar a contar) e o seletor de bit do mux do comparador de tempo (MX_Timer) para $'1'$ escolhendo o valor 480, pois como estamos usando um clock de 16 Hz, $16 \times 30 = 480$, ou seja, após 480 pulsos de clock é o usuário não tiver colocado moeda ou se tiver cancelado, ele será jogado para a máquina de erro 2. Dado que ele não clicou cancelar, e adicionou moeda ele irá para o estado de adicionar moeda no estoque, além disso, preparamos a RAM para ler o valor da moeda que foi inserido para podermos adicionar seu valor, para isso mandamos o bit de seleção do mux de endereço da ram $\text{MX_ADRS_RAM} = '0010'$ e o RAM_RW para 0, pois vamos ler o que está nesse endereço. Outra coisa que ocorre nesse estado é que, comparamos o valor acumulado da moeda com o preço que foi guardado, isso ocorre pois, mandamos o bit de seleção do mux A do comparador ir para $\text{MX_CMP_A} = '0001'$ e o mux B do comparador para $\text{MX_CMP_B} = '0001'$, explicarei para que isso servirá mais à frente. Nosso Display A $\text{HEX_A} = 0xB2$.


Estado Add Moeda Estoque: O endereço lido da RAM no estado passado vai me retornar quantas moedas daquele valor existem na memória, ao passo disso, esse valor é jogado para o mux A de um somador, onde iremos somar mais 1 para incrementar a quantidade de moedas daquele valor e colocaremos novamente na memória naquela posição do endereço. Para isso acontecer, precisamos colocar no bit de seleção do mux do somador A $\text{MX_SUM_A} = '0000'$ e no B $\text{MX_SUM_B} = '0000'$, assim estaremos somando a saída da RAM com 1, em seguida prepararemos a RAM para escrever no endereço da moeda, mandamos o bit de seleção do endereço da RAM para $\text{MX_ADR_RAM} = '0010'$ e o $\text{RAM_RW} = '1'$, como vamos escrever na RAM, precisamos do valor que vamos escrever, para isso mandamos o bit de seleção do mux da data da RAM ir para $\text{MX_DATA_RAM} = '0000'$, dessa forma, pegando o valor da saída do somador e escrevendo na RAM no próximo pulso de clock. Além disso tudo, damos um reset no contador do tempo para ele zerar e mandamos nossos displays para $\text{HEX_A} = '0xB3'$ e $\text{HEX_B} = "0x(\text{Acum})"$, isso significa que mostrara o valor acumulado. Ao pulso clock, irá para próximo estado.

Estado Incrementa Pilha + Acum: Nesse estado prepararemos a RAM para escrever o valor da moeda no ponteiro da pilha para podermos estornar tal moeda em caso de erro, ademais, começaremos a acumular o valor da moeda para podermos fazer a comparação de valores no estado de espera.

Para isso ocorre, no datapath o somador irá somar o valor acumulado (que inicialmente está em zero) com o valor da moeda, mandando assim, o bit de seleção do mux A do somador para $MX_SUM_A = '0001'$ e B para $MX_SUM_B = '0001'$, a saída do somador irá para a entrada do Acumulador (que é um registrador), em paralelo a isso, a máquina de estado estará mandando um sinal de load para o Acumulador ($ACUM_LD = '0'$) para que o somatório seja salvo no registrador. Para salvarmos o valor da moeda na pilha na memória, damos um load no Contador do Ponteiro da Pilha ($Pont_EN = '0'$) para o valor 45 entrar, pois é a primeira posição da pilha, como o contador pode ser up/down, nesse momento ele é up, então mandamos $Pont_UD = '0'$. O display A vai para $HEX_A = 0xB4$ e o Display B, irá mostrar o valor acumulado. Quando der um pulso de clock, ela volta para o Estado de Espera de Moeda, no qual, o estado vai verificar se o acumulado é igual ou superior ao preço, caso isso ocorra o usuário será levada para a maquina de troco, se não, continua no loop até que ele cancele ou o que foi dito anteriormente aconteça ou o tempo estoure.

Foto7 e 8 – Maquina de Troco

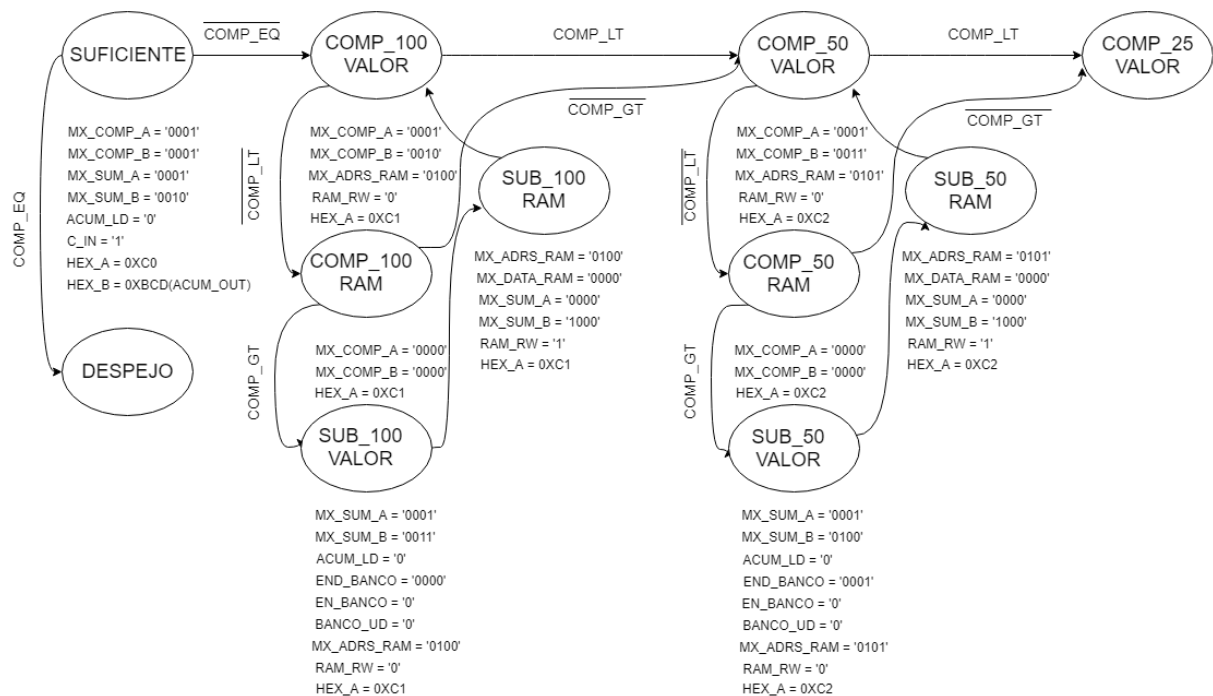

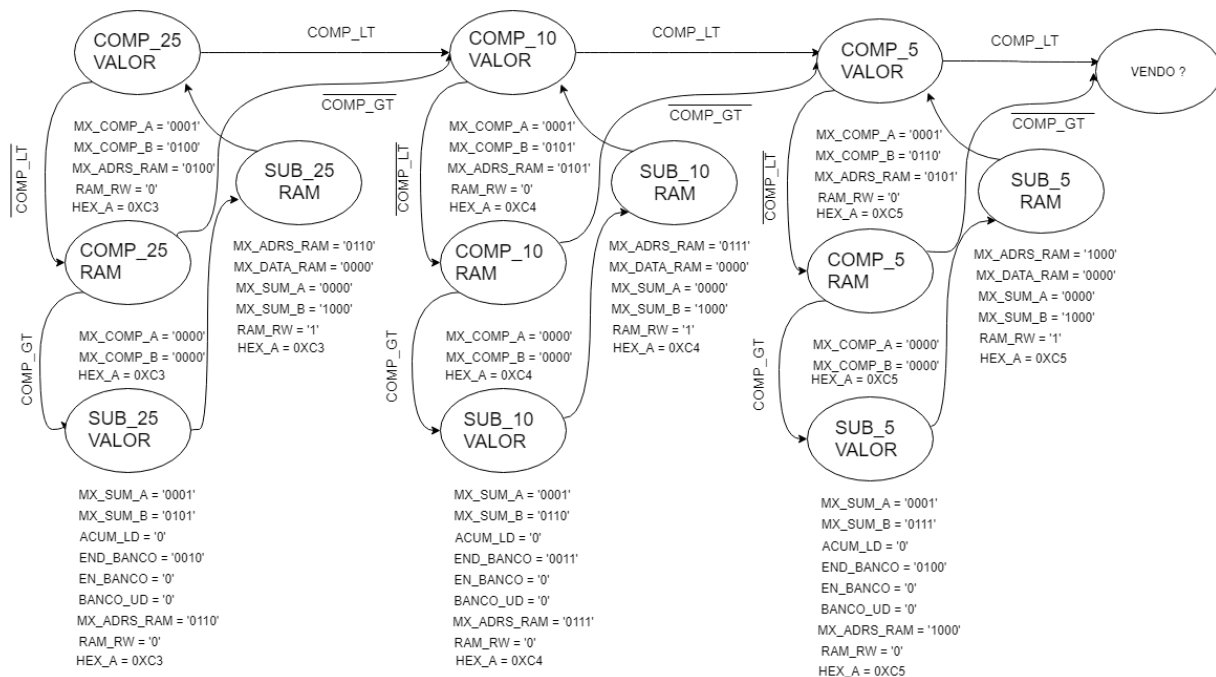

Estado Suficiente: No primeiro momento em que entramos na máquina de Troco, fazemos a comparação entre o valor acumulado e o preço para sabermos se são iguais, ou o valor acumulado é maior que o preço, para isso, mandamos o bit de seleção do mux do comparador A para MX_COMP_A = “0001” e o B para MX_COMP_B = “0001”, se da comparação COMP_EQ for 1, você vai diretamente para a máquina de Despejo, caso contrário, você será levado para os próximos estados, onde a máquina vai preparar seu troco. Além dessa comparação, nesse estado acontece o cálculo do seu troco, ou seja, há a subtração do valor acumulado com o valor do preço, esse procedimento ocorre da seguinte maneira no datapath, e mandado para o bit de seleção dos mux A do somador para MX_SUM_A = “0001” e do B para MX_SUM_B = “0010”, isso faz com que aconteça a soma entre o valor acumulado e o complementar A1 do valor do preço, para que o mesmo vire complementar A2, colocamos na entrada C_in = ‘1’. Dessa forma, a saída do somador será a diminuição, ou seja, seu troco. Para que esse valor seja salvo, damos um load no acumulador (ACUM_LD = ‘0’) para que no próximo pulso de clock o resultado da soma (ou subtração) seja guardado no registrador.

Estado Comp_100 Valor: Nesse estado iremos comparar o valor do troco com 100 para verificarmos se o mesmo terá alguma moeda de 100 como troco, para isso ocorrer no datapath, mandamos um sinal para o bit de seleção dos mux dos comparadores irem para MX_COMP_A = ‘0001’ e MX_COMP_B = ‘0010’ se a saída COMP_LT = 0, ele ira para o estado COMP_100 RAM, caso contrario irá para a próxima verificação de outra moeda.

Não para por aí, ainda nesse estado preparamos a RAM para ler o endereço da moeda para que possamos usar o resultado no estado subsequente da verificação. Para que isso ocorra, mandamos o bit de seleção do endereço da RAM ir para $\text{MX_ADRS_RAM} = '0100'$ que selecionara o endereço da moeda de 100 e $\text{RAM_RW} = '0'$ denotando que vamos ler o que está nesse endereço. Os estados COMP_50 Valor até o COMP_5 Valor seguem com a mesma explicação apresentada acima, com diferença apenas nos endereços e nos valores colocados nos bit de seleção, além disso, no COMP_5 Valor se a comparação der $\text{COMP_LT} = '1'$, ele não irá para próxima verificação de outra moeda, ele ira para o estado chamado Vendo ?, o qual explicarei mais adiante.


Estado Comp_100 RAM: Nesse estado com o resultado obtido da RAM, verifica-se no estoque da memória se existem moedas daquele tipo para serem retiradas, para fazer essa comparação o estado manda sinal para os bit de seleção do mux do comparador para $\text{MX_CMP_A} = '0000'$ e $\text{MX_CMP_B} = '0000'$. Dessa forma, estará comparando o resultado obtido na saída da RAM com zero, caso o resultado $\text{COMP_GT} = '0'$ ele irá para a próxima verificação do outro tipo de moeda, caso contrário, ele irá para o estado de retirada do valor da moeda do acumulado. Os estados COMP_50 RAM até o COMP_5 RAM seguem com a mesma explicação apresentada acima, com uma única diferença no COMP_5 RAM se a comparação der $\text{COMP_GT} = '1'$, ele irá para o estado chamado Vendo?.

Estado Sub_100 Valor: Dado toda a verificação e visto que no estoque há moeda, vamos agora retirar o valor da moeda do preço acumulado, que é basicamente o que esse estado faz. Isso ocorrerá da seguinte maneira, mando um sinal para os bit de seleção dos mux do somador para $\text{MX_SUM_A} = '0001'$ e $\text{MX_SUM_B} = '0011'$ que fará o somatório do valor acumulado com o complemento A1 de 100, para fazer A2 mandamos o $\text{Cin} = '1'$, após isso, damos um load no acumulador, para o registrador para que no próximo pulso de clock o registrador possa salvar o novo valor acumulado, acessamos também nesse estado o banco de contadores, como estamos na moeda cem acessamos no $\text{END_BANCO} = '0000'$ e damos um enable ($\text{EN_BANCO} = '0'$) para que seja crescendo mais 1 no banco, como estamos crescendo precisamos informar manda $\text{Banco_UD} = '0'$. Em paralelo, precisamos preparar a RAM para que no próximo estado possamos acessar o estoque, para assim, podemos decrementar 1 no valor, assim mandamos $\text{MX_ADRS_RAM} = '0100'$ e $\text{RAM_RW} = '0'$ porque eu vou ler a informação nesse endereço. Os estados SUB_50 Valor até o SUB_5 Valor seguem com a mesma explicação apresentada acima, com diferença apenas nos endereços e nos valores colocados nos bit de seleção. Ao pulso de clock iremos para o próximo estado.

Estado Sub_100 RAM: Nesse estado haverá o decremente da moeda no estoque, pois se dermos se utilizamos da moeda para o troco, temos que guardar na memória a nova quantidade de moeda daquele valor existente no banco. Ou seja, mandaremos um sinal para o bit de seleção do mux do endereço para MX_ADRS_RAM = '0100' e como iremos escrever mandamos RAM_RW = '1', o novo valor que iremos escrever na ram, virá do mux do data no qual a entrada do sinal pertence ao bit de seleção MX_DATA_RAM = '0000', essa entrada pertence ao resultado da soma. A partir do resultado obtido do pedido feito a RAM no estado anterior pegamos esse resultado e somamos com o complementar A2 de 1, mandando MX_SUM_A = '0000' e MX_SUM_B = '1000'. Essa atualização de valor na RAM só acontecerá na transição de estados, quando der o pulso de clock, que fará voltar para o estado de Comp_100 valor. Os estados SUB_50 RAM até o SUB_5 RAM seguem com a mesma explicação apresentada acima, com diferença apenas nos endereços e nos valores colocados nos bits de seleção.

O Display A (HEX_A) nessa Máquina de troco tinha como saídas a seguinte forma 0XC0, onde C representa a maquina de troco e 0 em diante expressava o estado em que ele se encontra.

Foto 9 – Máquina de Despejo

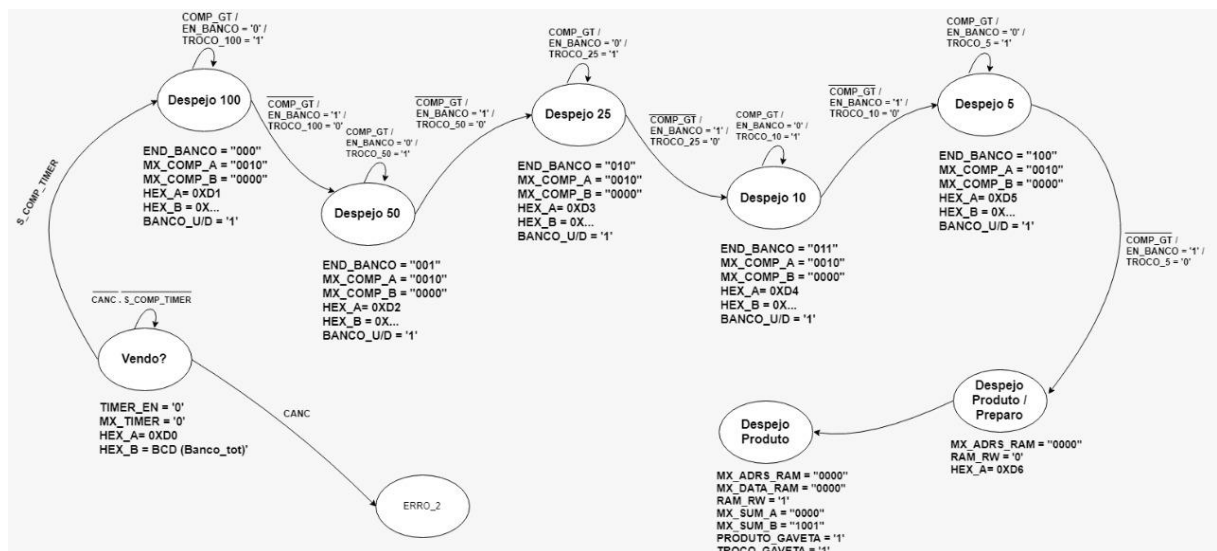

Estado Vendo? : Ao chegar na Máquina de Despejo é perguntado ao cliente se ele quer o troco que a maquina pode dar naquele momento, pois terá casos em que possa ser que a maquina não tenha troco suficiente. Para isso, e dado um eneblo no Timer (Timer_EN = '0') um tempo de 10 segundos comecem a contar, para que aja essa comparação, mandamos o MX_TIMER = '0', pegando o valor 1600, pois 16*10 = 160, assim após 10 pulsos de clock o tempo estoura.

Enquanto o cliente não cancelar e o tempo não estourar, ele continuara no mesmo estado. Caso, o cliente cancele ele será redirecionado para a maquina de erro 2, se o tempo estourar, ou seja, dar os 10 pulsos de clock, ele irá começar o ciclo de despejo indo para o próximo estado. O Displays A irá mostrar (HEX_A = 0xD0) e o B irá mostrar o valor total do Banco de contadores.

Estado Despejo 100: Aqui começara o despejo do troco na gaveta de cada tipo de moeda, primeiramente começaremos com as de 100 e depois passando para as demais. Para isso, acessaremos o END_BANCO = '000' que é o endereço da moeda de 100 no banco de contadores, a saída desse do banco vai para uma das entradas do Mux A do Comparador, sabendo disso, mandamos o sinal para o bit de seleção dos mux do comparador A para MX_CMP_A = '0010' e B para MX_CMP_B = '0000', aqui estamos comparador a quantidade de moedas no contador com o valor 0, ou seja enquanto a quantidade de moedas for maior que 0 (COMP_GT = '1') ele continua no mesmo estado fazendo TROCO_100 = '1', pois está soltando as moedas na gaveta e dando enable no banco (EN_BANCO = '0') para ele ficar decrementando o valor, como estamos retirando do banco de contador, fazendo o Banco_UD = '0'. Quando COMP_GT=0, que significa que não existem mais moedas de 100 para serem devolvidas ao cliente, fazendo Troco_100 = '0', En_banco = '1' e indo também para o próximo estado.


Os Estados Subsequentes, Despejo 50 até Despejo 5 seguem a mesma explicação relatada anteriormente, com diferença nos endereços do banco de contadores e nos mux de seleção, como também, no Despejo 5 quando Comp_GT = 0, ele não ira o despejo de uma nova moeda, e sim para o estado de preparação para o despejo do produto.

Estado Preparação Despejo Produto: Para podemos despejar o produto que foi comprado, precisamos acessar o endereço em que ele se encontra na memória, e como sempre precisamos primeiramente preparar a RAM, para podermos usa-la esse estado faz-se necessário. Nesse estado, iremos preparar a RAM para ler o endereço do produto que foi comprado, sendo assim, mandamos um sinal para o bit de seleção do mux do endereço da RAM para MX_ADRS_RAM = '0000' e RAM_RW = '0'. Dessa forma, no próximo pulso de clock teremos o que esperamos na saída da RAM e iremos para o próximo estado.

Estado Despejo Produto: Aqui finalmente será despejado na Gaveta tanto o produto comprado quando o troco que já foi calculado, como também, será decrementado em um a quantidade de produto daquele tipo na maquina e guardado na memória, ao final disso voltara para a máquina de espera.


No datapath, ocorrerá da seguinte forma, precisamos preparar a RAM para escrever a nova quantidade do item na memória, para isso mandaremos um sinal para o bit de seleção do mux de endereço da RAM para $\text{MX_ADRS_RAM} = '0000'$ e $\text{RAM_RW} = '1'$, porque iremos escrever nesse endereço. O que será escrito virá da escolha do bit de seleção do mux de dados da RAM que será $\text{MX_DATA_RAM} = '0000'$, essa escolha está a saída do somador, no qual, no bit de seleção dos mux do somador estaremos mandando A ir para $\text{MX_SUM_A} = '0000'$ e B para $\text{MX_SUM_B} = '1000'$, aqui está ocorrendo a seguinte situação, com o resultado obtido da leitura da RAM no estado anterior somando com o complemento A2 de 1, ou seja, estamos decrementando 1 do estoque do produto que foi comprado. Após isso, o produto ($\text{PRODUTO_GAVETA} = '1'$) cai na gaveta e o troco ($\text{TROCO_GAVETA} = '1'$) é despejado na gaveta também.

Foto 10 – Máquina de Erro 1

 

Estado Erro 1: Esse é o estado onde o usuário ficara ciente que algo deu errado, no final todos os erros desemborcam nele, pois é onde mostrará no display B que um erro aconteceu. Assim, ficará nesse estado por 10 segundos, mostrando ao usuário o erro no display, enquanto o tempo não der 10 segundos, ele continuará nessa máquina, quando o tempo estourar ele voltará para a Máquina de Espera. Para que isso ocorra, no datapath acontece da seguinte maneira, e mandando um enable ($\text{EM_TIMER} = '0'$) para o contador do tempo para que ele comece a contar, ao passo disso, e mandando para o bit de seleção do comparador do tempo ($\text{MX_TIMER} = '0'$), isso faz com que ele pegue o valor de 160 e compare com o tempo, como $16 \cdot 10 = 160$, vai ser preciso 160 pulsos de clock para que o tempo estoure. Nisso, enquanto o tempo não estoura, o display A mostrara $\text{HEX_A} = '0\text{xE}0'$ e o display B mostrará 0xEFFF.

Foto 11 – Máquina de Erro 2

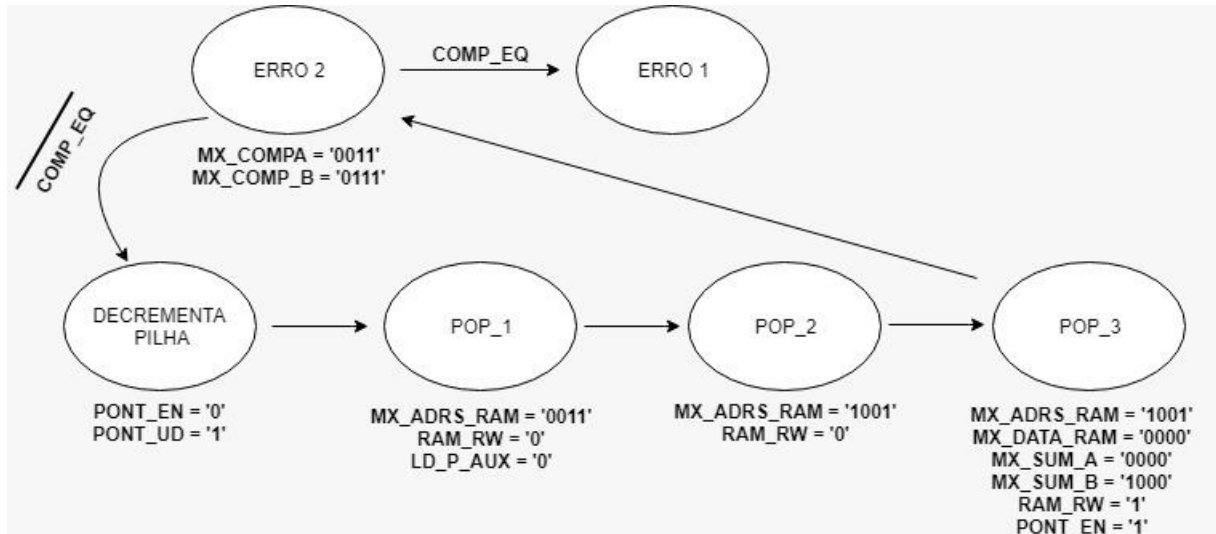

O usuário vai para esse erro quando cancelou a compra ou não quis receber o troco, ou seja, já adicionou moedas. Então, nesse erro irá acontecer o decremento da pilha ao longo de todo o processo.

Estado ERRO 2: Nesse estado teremos a comparação para saber se o ponteiro da pilha voltou para 45, para isso, mandamos um sinal para o bit de seleção do mux A do comparador para MX_CMP_A = '0011' e o B para MX_CMP_B = '0111', ou seja, na entrada de A está o ponteiro da pilha e na B está o valor 45, assim, se a saída COMP_EQ=1 ele irá para a máquina de erro 1, caso contrário, COMP_EQ='0' ele irá para o próximo estado.

Estado Decremento Pilha: Aqui irá ocorrer o decremento na pilha, começaremos o processo para voltar ao endereço 45, onde é a primeira posição da pilha. Logo, mandaremos um sinal de enable (PONT_EN = '0') para contador da pilha, para habilitar a contagem e como queremos que ele decrescente, PONT_UD = '1'. Ao pulso de clock irá para o próximo estado.

Estado POP_1: Precisamos preparar a RAM para lermos o endereço do ponteiro da pilha, para salvarmos esse valor em um lugar. Assim, enviamos um sinal para o bit de seleção do mux de endereço da RAM para MX_ADRS_RAM = '0011' pegando assim o endereço, como queremos ler mandamos RAM_RW='0' e damos um load no registrador do preço (LD_P_AUX = '0') assim quando der o pulso de clock o valor passado pela RAM será salvo no registrador.

Estado POP_2: Aqui prepararemos a RAM mais uma vez para lermos a saída do registrador (S_P_AUX), para isso mandamos o bit de seleção do mux de endereço da RAM para MX_ADRS_RAM = '1001' e o RAM_RW = '0'.

Estado POP_3: Nesse estado pegaremos a saída que foi dada na RAM e decrementaremos em 1, para podermos preparar a ram para ser escrita com o novo valor. No datapath aconteceu da seguinte maneira, para ocorrer do valor ser decrementado mandaremos um sinal para os bit de seleção dos mux do somador, A vai para MX_SUM_A = '0000' (o que faz pegar a saída da RAM) e B vai para MX_SUM_B = '1000' (o que faz pegar o complemento A2 de 1), Além disso, precisamos preparar a RAM para escrever, então mandamos o bit de seleção do mux de endereço da RAM para MX_ADRS_RAM = '1001', o RAM_RW vai para = '1', e o bit de seleção do mux do data da RAM para MX_DATA_RAM = '0000' o que fara pegar o valor do somatório e adicionar na memória o novo valor. Após tudo isso, ao pulso de clock novamente voltara para o estado ERRO 2.

4. Resultados Obtidos

Por ser uma máquina muito grande e precisar de muito componentes, sua implementação na linguagem VHDL teve que ser separado e testado parte por parte, cada componente do Datapath da máquina foi feito e estado separadamente e depois juntado para se torna um só.

Para as máquinas, foram usadas técnicas da língua e bibliotecas, para o procedimento se torna mais fácil de ser implementado e mais intuitivo de ser entendido. Após a junção de todas as partes, temos como resultado esperado a máquina de vendas.

5. Conclusão

A utilização de projetos com uma composição de máquina RTL, vem sendo indispensável no mundo nos últimos anos, e sua participação na composição de dispositivos vem se tornando mais presente.

Nesse relatório foi possível ver a construção e implementação de uma máquina de vendas, seguindo todos os passos desde escolha ao despejo do produto e seus respectivos erros. Ademais, podemos concluir que seu uso é indispensável hoje em dia por vários fatores, seja ela para diminuir o tempo ou facilitar a vida do usuário, vemos essas e outras máquinas mais presentes nos dias atuais.

6. Referências Bibliográficas

D'AMORE, R.; VHDL: descrição e síntese de circuitos digitais. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 292p.

STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

VAHID, F.; Sistemas Digitais: projeto, otimização e HSLs; tradução Anatólio Laschuk. – Porto Alegre: Artmed, 2008. 560p.